

Model obwodu transmisyjnego

 $|U_{o}| < 25 \text{ V}$ $3 \text{ k} < U_{o} < 7 \text{ k}$ $I_{zwarcia} < 0.5 \text{ A}$ $|E_{L}| < 2 \text{ V}$ $C_{o} + C_{L} < 2500 \text{ pF}$ $Zmiana U_{1} < 30 \text{ V/} s$

1 nadajnik – 1 odbiornik

Poziomy sygnałów

1. Sygnał danych:

 $-15 \ V < U_1 < -3 \ V$ 1 logiczna $+3 \ V < U_1 < +15 \ V$ 0 logiczne

2. Sygnały kontrolne: